

Laboratoire n°2

Conception d'un microprocesseur

Professeur:
Yvon Savaria
yvon.savaria@polymtl.ca

Chargé de laboratoire:
Mickaël Fiorentino
mickael.fiorentino@polymtl.ca

Automne 2019

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction	2
1.1 Objectifs du laboratoire	2
1.2 Barème de notation	3
1.3 Dossier de travail	4
2 Directives	4
2.1 Modules	4
2.2 Core	4
2.3 Implémentation	5
2.4 Performances	5
2.5 Rapport	5

1 INTRODUCTION

La complexité d'un circuit numérique intégré, tel qu'un microprocesseur, est très difficile à gérer avec les outils de conception de bas niveau (dessin des masques) que nous avons utilisé dans le laboratoire n°1. Pour mieux gérer la complexité des circuits intégrés, tout en gardant les coûts de développement dans des limites raisonnables, les outils de synthèses associés aux langages de description architecturale comme le VHDL ou le Verilog, ainsi que les outils de placement et routage automatisés permettent de générer le dessin des masques d'un circuit à partir de sa description comportementale de haut niveau. Ce niveau d'abstraction facilite la conception et la modélisation du système, en automatisant la transformation du circuit au niveau physique.

1.1 OBJECTIFS DU LABORATOIRE

Ce deuxième laboratoire consiste à concevoir un processeur simple. Il a pour objectif de vous familiariser avec la conception, la simulation, la synthèse, et l'implémentation physique de systèmes numériques complexes à l'aide d'outils de conception automatisés. Vous passerez ainsi à travers la majeure partie du flot de conception standard, tel que schématisé à la FIGURE.1. En particulier, ce laboratoire vous permettra de :

- Concevoir un modèle de processeur simple avec le langage VHDL.
- Réaliser des simulations comportementales (modèle VHDL), et temporelles (*netlist* post-synthèse et post-implémentation) en utilisant les modèles de cellules standards.
- Réaliser des synthèses logiques en utilisant la technologie en 45 nm du kit GPDK45.
- Réaliser un placement & routage automatisé à partir de la *netlist* post-synthèse.
- Évaluer la consommation d'énergie du système à partir des informations physiques post-implémentation et de l'activité générée en simulation.

Conformément au plan de cours, vous suivrez dans un premier temps le [tutoriel numérique](#) qui vous guidera dans l'apprentissage des techniques de simulation, de synthèse, de placement & routage, et d'évaluation de la consommation d'énergie avec les outils *Modelsim*, *Genus*, *Innovus*, et *Voltus* à travers l'exemple d'un compteur BCD. Le langage VHDL sera présenté en classe.

La documentation du processeur contient toutes les informations nécessaires à sa conception. En vous aidant des tutoriels et de la documentation, vous concevrez d'abord chacun des modules composant le processeur, puis vous utiliserez ces modules pour concevoir le *core*.

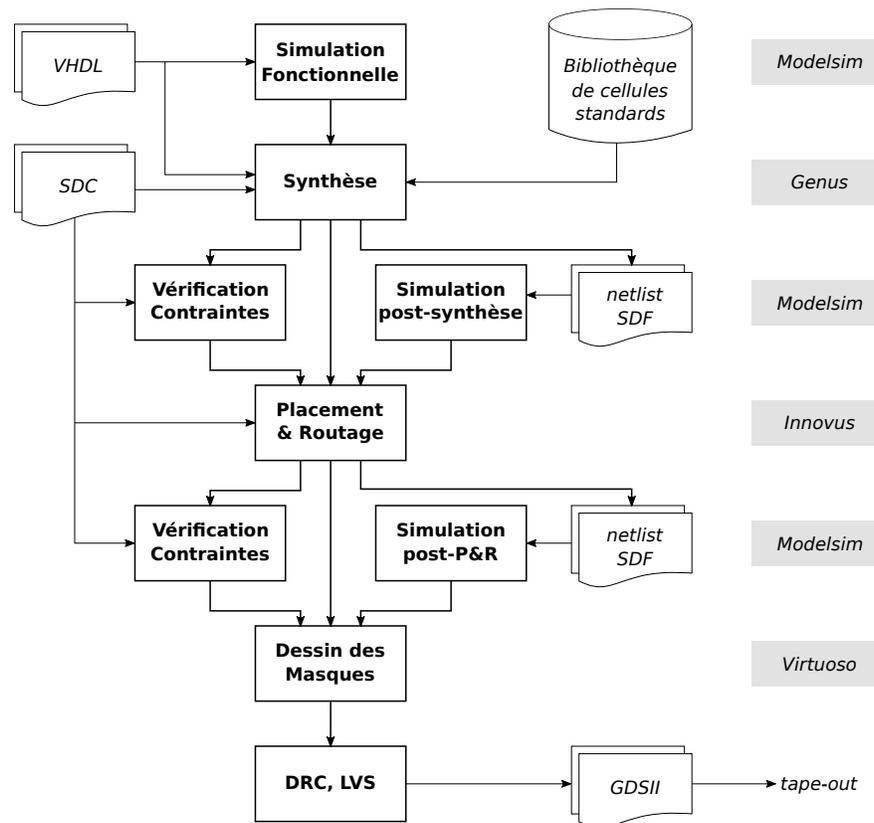


FIGURE. 1 – Flot de conception

1.2 BARÈME DE NOTATION

TABEAU. 1 – Barème de notation

Modules	/4
Core	/5
Implémentation	/5
Performances	/3
Rapport	/3

Le TABLEAU.1 donne la répartition des points du laboratoire. 9 points sont alloués à la conception et à la simulation des modules et du *core* en VHDL. 5 points sont alloués pour l'implémentation physique du système (synthèse, placement & routage, et vérifications). 3 points sont alloués pour l'évaluation des performances et de la consommation d'énergie du processeur, dont 1 point sous la forme d'une compétition qui comparera les performances des processeurs de tous les groupes. Enfin, 3 points sont alloués pour la qualité du rapport.

1.3 DOSSIER DE TRAVAIL

Vous pouvez télécharger le dossier de travail associé au laboratoire n°2 à partir de son répertoire *git* :

```
% cd ~/Labs
% git clone https://git.step.polymtl.ca/grm/lab2.git
```

Le dossier de travail est organisé de la façon suivante :

```
asm/..... # Programmes assembleur
scripts/..... # Automatisation du flot de conception
sources/..... # Code source VHDL
constraints/..... # Fichiers de contraintes
simulations/..... # Simulations comportementales et temporelles
implementation/..... # Synthèse logique, placement et routage
doc/..... # Documentation, Rapport
```

2 DIRECTIVES

2.1 MODULES

Dans cette partie on vous demande de concevoir les modules composant le processeur. Les explications relatives au fonctionnement des modules, leurs schémas de principe, et leurs interfaces VHDL, sont détaillés dans la documentation du processeur. En particulier, on vous demande de :

- Concevoir le modèle VHDL de tous les modules décrit dans la documentation du processeur, en respectant avec *exactitude* leurs interfaces VHDL, et de valider leur fonctionnement à l'aide d'une simulation comportementale et d'un banc d'essai. **(3 pt)**
- Réaliser la synthèse logique et la simulation post-synthèse des modules *séquentiels*. Utilisez le même banc d'essai que pour la simulation comportementale. **(1 pt)**

2.2 CORE

Dans cette partie on vous demande de concevoir le *core* du processeur en utilisant les modules réalisés précédemment. Le fonctionnement du *pipeline* est détaillé dans la documentation. En particulier, on vous demande de :

- Concevoir le modèle VHDL du *core* tel que décrit dans la documentation, en respectant avec *exactitude* son interface VHDL. **(3 pt)**
- Valider son fonctionnement à l'aide d'une simulation comportementale et d'un banc d'essai montrant l'exécution du *benchmark* Fibonacci fourni dans le dossier de travail. **(2 pt)**

Pour pouvoir exécuter un programme avec votre processeur, votre banc d'essai doit correctement instancier la mémoire double port (`dpm.vhd`) fournie dans le dossier de travail. Notez que vous pouvez effectuer des tests complémentaires avec vos propres programmes assembleurs en utilisant le Makefile pour la compilation. Assurez vous que le fichier d'initialisation de la mémoire d'instruction (`*.hex`) reflète les modifications que vous avez apportées à votre programme après la compilation.

2.3 IMPLÉMENTATION

Dans cette partie on vous demande de réaliser l'implémentation physique du processeur en utilisant la technologie 45 nm du kit GPDK45 de Cadence. En particulier, on vous demande de :

- Réaliser la synthèse logique du processeur. Validez son fonctionnement à l'aide d'une simulation temporelle (post-synthèse). Utilisez le même banc d'essai que pour la simulation comportementale, et mettez en évidence les délais dans le circuit. **(2 pt)**
- Réaliser le placement & routage du processeur. Vérifiez l'intégrité de son dessin des masques avec le DRC. **(2 pt)**
- Dimensionner la période d'horloge de façon à obtenir les meilleures performances possibles. Vérifiez le respect des contraintes temporelles avec l'outil STA. **(1 pt)**

2.4 PERFORMANCES

Dans cette partie on vous demande d'évaluer les performances de votre processeur post-implémentation. C'est à dire, de mettre en parallèle le temps d'exécution du *benchmark* Fibonacci avec l'énergie consommée pendant son exécution. En particulier, on vous demande de :

- Réaliser la simulation post-implémentation du processeur en exécutant le *benchmark* Fibonacci. Utilisez le même banc d'essai que pour la simulation comportementale. Enregistrez l'activité générée par la simulation temporelle dans un fichier `vcd`. **(1 pt)**
- Déterminer la performance de votre processeur en Million d'Instructions Par Secondes (*MIPS*), en utilisant les informations fournies par votre compteur de performance **(1 pt)**.
- Évaluer l'énergie E (en mW) consommée par votre processeur pendant l'exécution du programme à partir de l'activité enregistrée en simulation post-implémentation. Le ratio $MIPS/E$ déterminera le nombre de points alloués à la performance. **(1 pt)**

2.5 RAPPORT

Votre rapport doit inclure tous les éléments nécessaires à la justification de vos analyses. C'est-à-dire vos résultats de simulation, vos résultats de synthèse et d'implémentation, et tout autre élément que vous jugerez pertinent pour démontrer votre bonne compréhension du travail réalisé. Les 3 points alloués à la qualité du rapport concernent la pertinence de vos analyse, la présentation, les figures, ainsi que la qualité de de la syntaxe et de l'orthographe.

Seule la remise d'une version électronique par groupe est nécessaire. On vous demande de remettre un fichier compressé (.zip) sur Moodle avant l'échéance de remise du laboratoire contenant le dossier de travail complété de votre travail, en particulier :

- Votre rapport au format PDF
- Vos codes sources VHDL (modules, *core*, et bancs d'essais).
- Vos scripts *tcl* pour la simulation, la synthèse, et l'implémentation.
- Vos résultats post-synthèse et post-implémentation (*netlist*, rapports de STA, DRC, LVS, rapports d'énergie, surface occupée etc.)

PÉNALITÉS DE RETARD La date limite de remise du laboratoire est précisée sur Moodle. Les pénalités de retard P_{retard} sont calculées en fonction du nombre h d'heures de retard tel que :

$$P_{retard} = 0.5 \times \left[1 + \left(\frac{h}{24} \right)^2 \right]$$

REMARQUE : *Nous souhaitons avoir vos commentaires sur les difficultés que vous avez rencontrées ainsi que le temps d'apprentissage que vous avez passé sur les outils durant la réalisation de ce laboratoire. Nous sommes particulièrement intéressés aux lacunes pouvant subsister dans la documentation.*